


Circuitos Sequenciais

Prof. Thiago Felski Pereira, MSc.

Adaptado: Frank Vahid (Digital Design) e Paulo Roberto Valim

Introdução

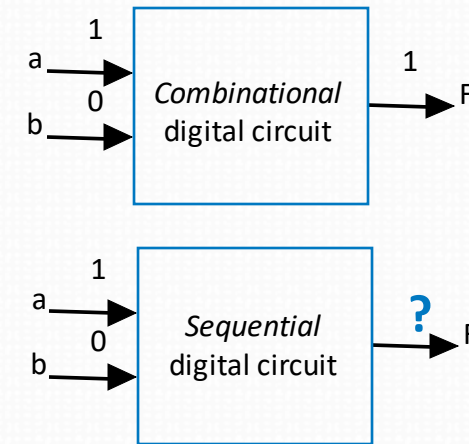
- Circuitos Sequenciais
 - A saída depende não apenas das entradas atuais (como em um circuito combinacional), mas nas sequências passadas das entradas
 - Armazenamento de bits, também conhecido como ter um estado
 - Exemplo: um circuito contador binário



*Devemos saber
a sequência
passada para
saber a saída*


Armazenando 1 bit - Flip-Flops

 - **Exemplo que requer armazenamento**
- Chamar comissária de bordo
 - Apertar chamar: luz acende
 - **Permanece acesa** após soltar o botão
 - Apertar cancelar: luz apaga
 - Permanece apagada após soltar o botão
- Uma porta lógica resolve esse problema?




Não funciona. $Q=1$ quando $Call=1$, mas não permanece em um quando solto


Precisa de uma forma de lembrar

 

1. Call button pressed – light turns on

 


2. Call button released – light stays on

 

 3. Cancel button pressed – light turns off



Primeira tentativa de armazenar um bit

- Necessidade de armazenamento
 - O circuito da direita faz o que precisamos?
 - Não: Assim que Q torna-se 1 (quando $S=1$), Q fica 1 para sempre – nenhum valor de S pode mudar Q novamente para 0





Armazenamento com Latch SR

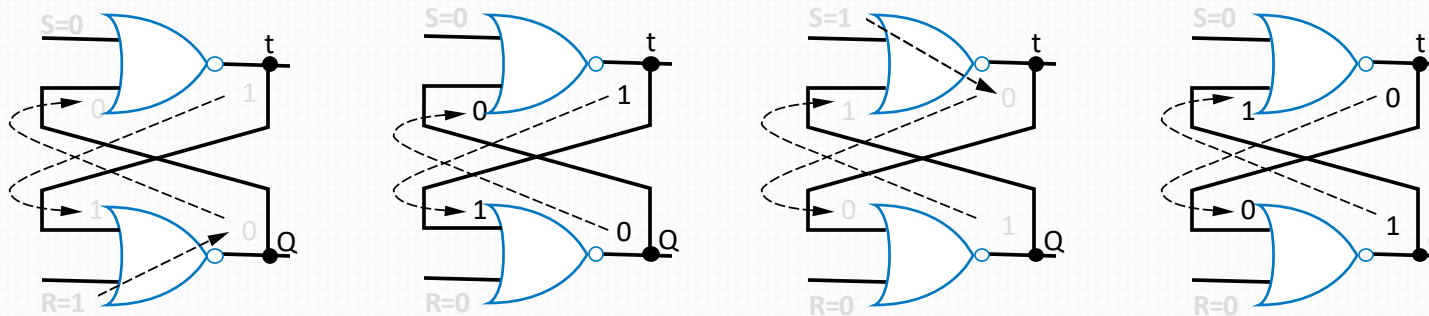 - O circuito à direita, portas NOR cruzadas, faz o que queremos?
 - Sim! Como alguém teve essa ideia? Possivelmente com tentativa e erro e um pouco de lógica.





Recall NOR...

  

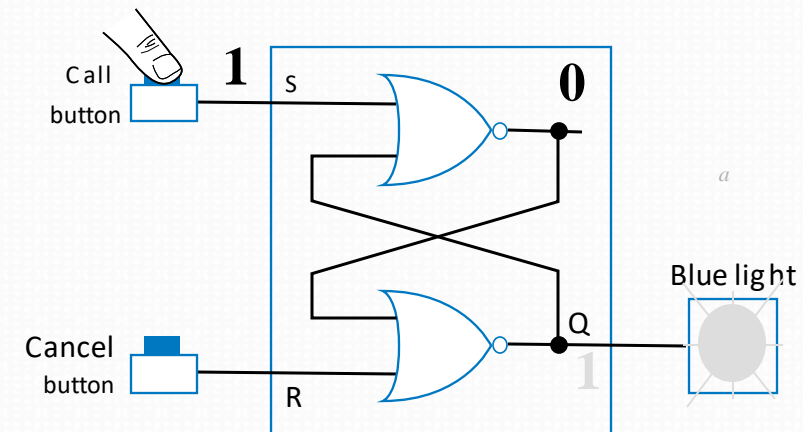 
Exemplo usando Latch SR

- O Latch SR pode servir como armazenamento para o exemplo anterior do botão de chamada da comissária de voo
 - Call=1 : define Q para 1
 - Q fica em 1 mesmo após Call=0
 - Cancel=1 : reinicia Q para 0
- Mas, existe um problema...



Problema com o Latch SR

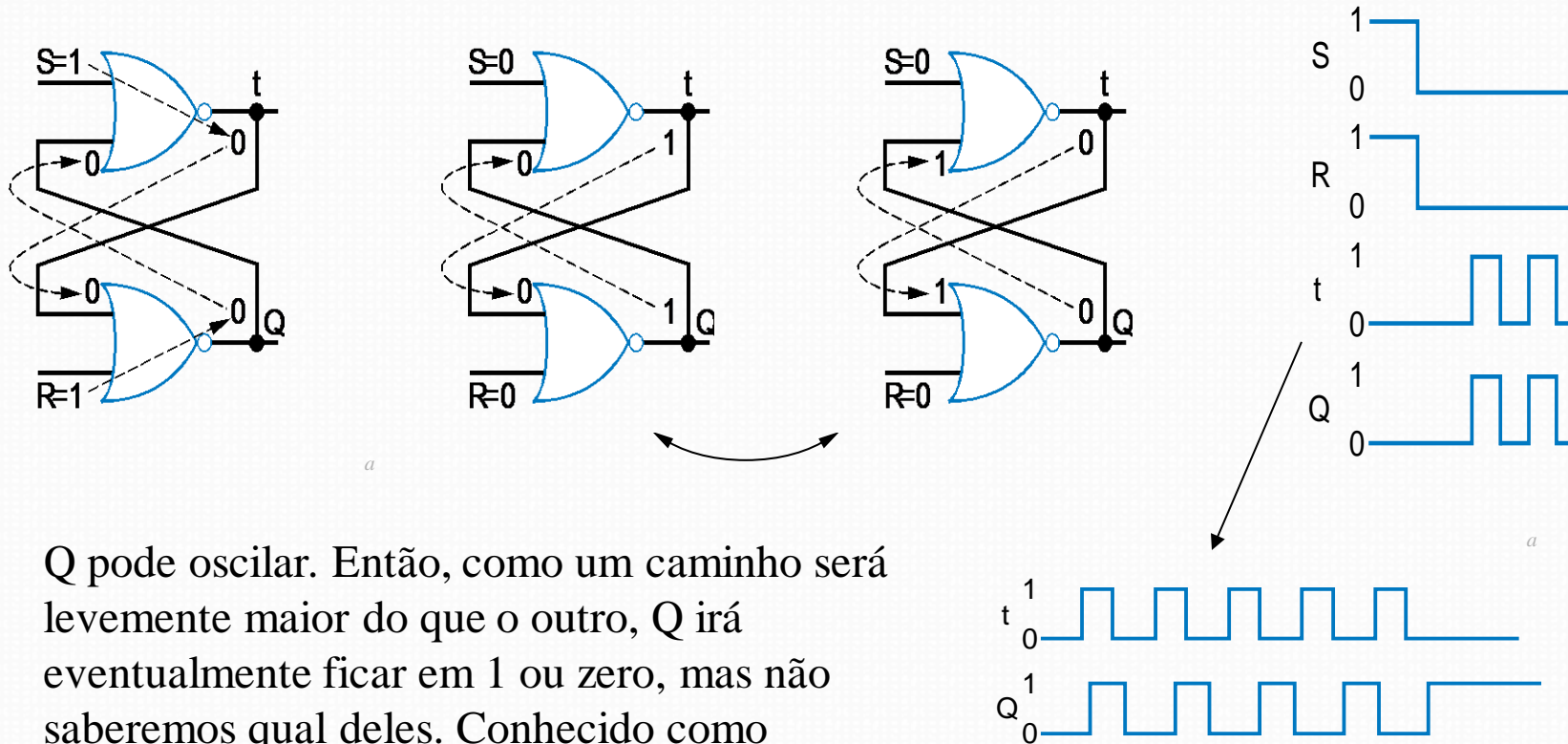
- Problema
 - Se $S=1$ e $R=1$ simultaneamente, não saberemos que valor Q irá tomar




Q pode oscilar. Então, como um caminho será levemente maior do que o outro, Q irá eventualmente ficar em 1 ou zero, mas não saberemos qual deles. Conhecido como *condição de corrida*.

 Problema com o Latch SR

- O projetista pode tentar evitar o problema usando um circuito externo
 - O circuito deve proteger SR contra 11
 - Mas 11 pode ocorrer por duas latências diferentes




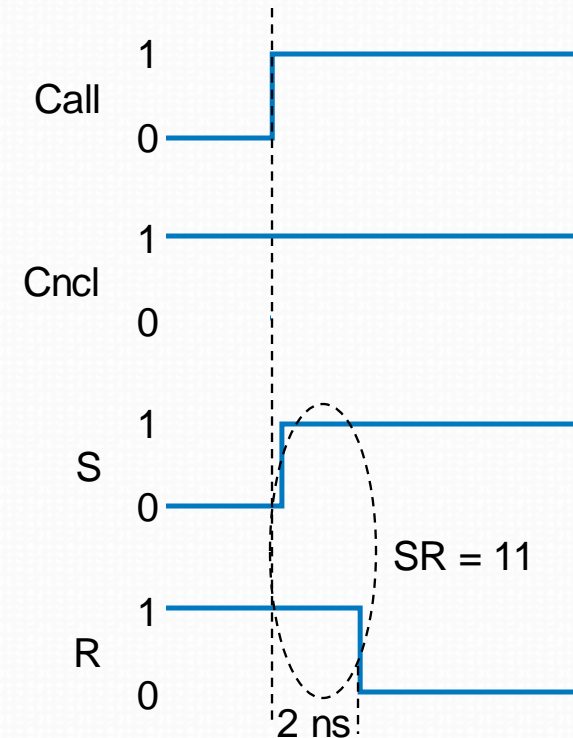Assumindo 1 ns de latência por porta. O caminho é mais longo de Call para R do que de Call para S, causando 11 por um curto período de tempo – podendo ser longo o bastante para causar a oscilação




 Problema com o Latch SR

- Pico(Glitch) pode causar uma mudança indesejada no S ou R







Considere uma latência de 4 ns no fio

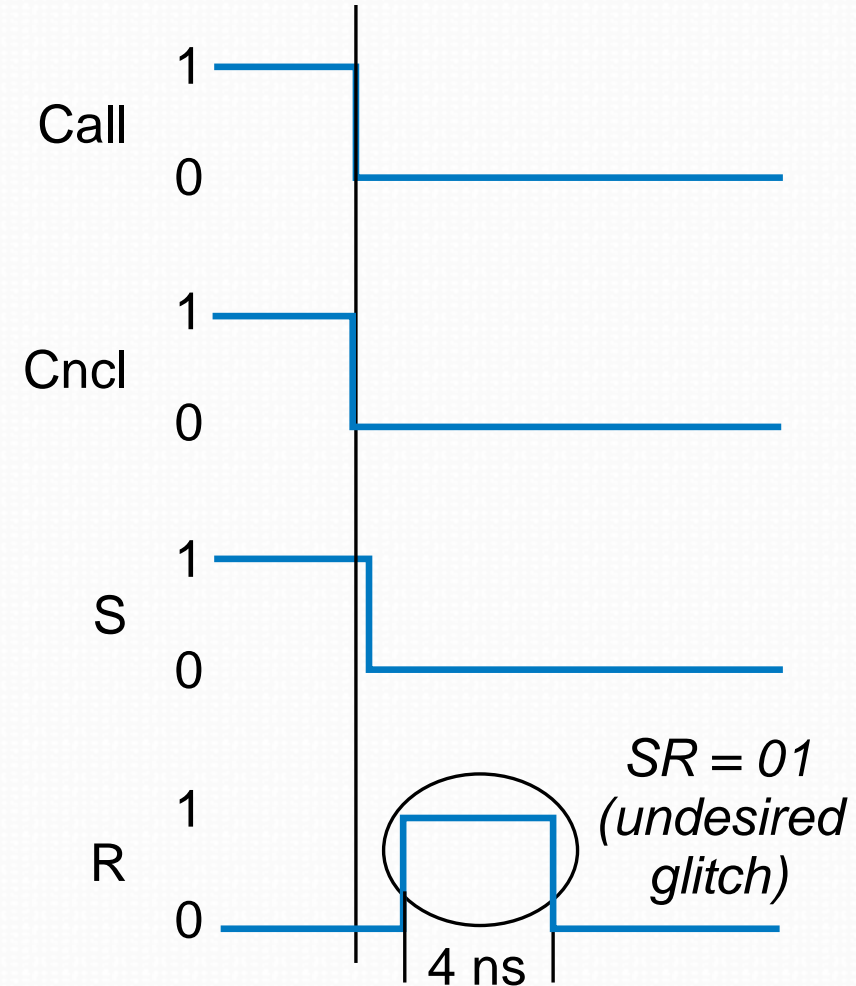

Solução: Latch SR sensível ao nível

  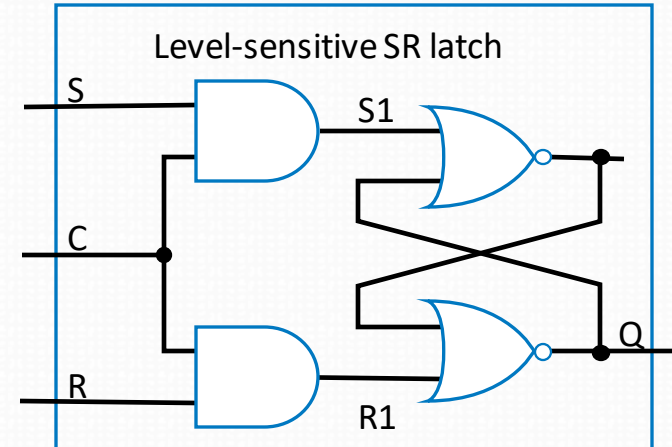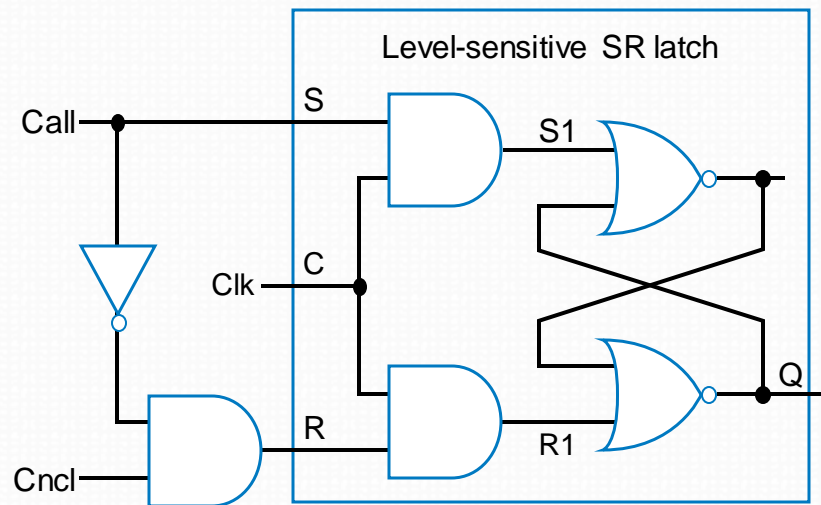- Adiciona-se uma porta de habilitação “C”
- S e R só mudam quando C=0
 - Protege o circuito para nunca ter SR=11, exceto por atrasos de canal
- Coloca C=1 após S e R ficarem estáveis
- Quando C vai para 1, os valores estáveis de S e R passam juntos pela porta AND e definem S e R ao mesmo tempo.






*Glitch no R (ou S)
não afeta R1 (ou S1)*

Exercícios

- Também é possível fazer um Latch SR com portas NAND ao invés de NOR?
- Ele funcionaria do mesmo jeito?


Latch D sensível ao nível

   - O latch SR necessita de um projeto cuidadoso para que $SR=11$ nunca ocorra
- O latch D alivia o projetista desse fardo.
 - Um inversor inserido no R garante que S nunca seja igual a R.




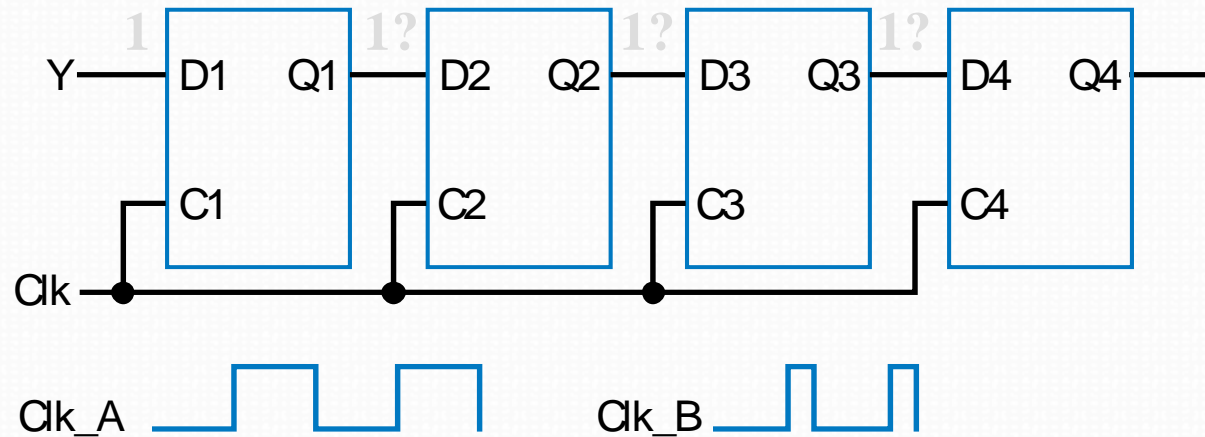Problema com Latch D sensível ao nível


- O latch D ainda tem problema (assim como o latch SR)
 - Quando $C=1$, por quantos latches o C vai viajar?
 - Depende quanto tempo $C=1$
 - Clk_A – o sinal deve viajar por muitos latches
 - Clk_B – o sinal deve viajar por menos latches




Problema com Latch D sensível ao nível

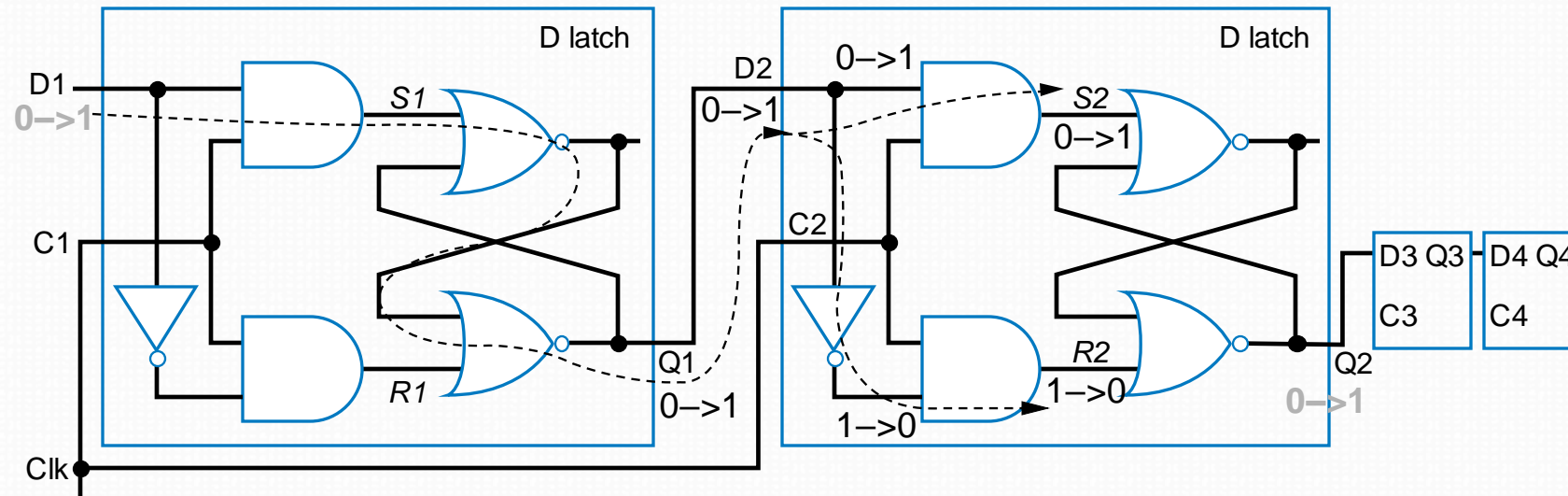

(a)

 


(b)

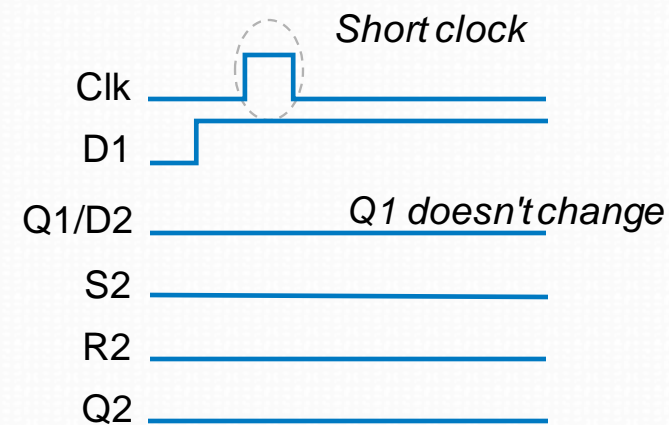



(c)

Flip-Flop D

 Podemos projetar um armazenamento que só ocorra na borda de subida de um sinal de clock?



 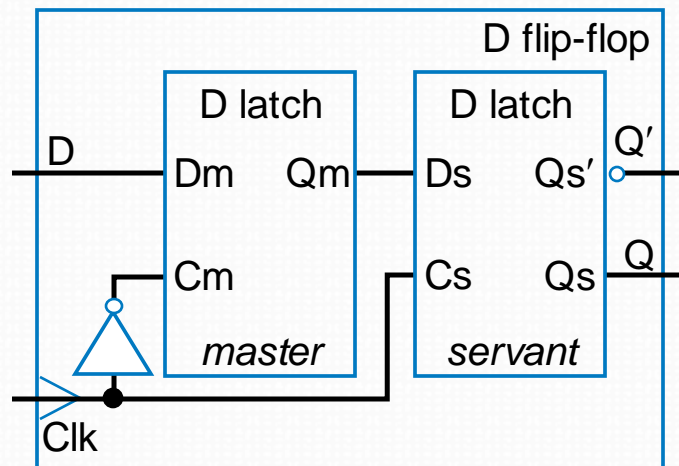
- *Flip-flop*: o armazenamento ocorre na borda do clock
- Projeto – mestre-escravo
 - Clk = 0 – Mestre habilitado, carrega D, aparece em Qm. Escravo desabilitado.
 - Clk = 1 – Mestre desabilitado, Qm permanece. Latch Escravo habilitado, carrega Qm, aparece em Qs.
 - O valor D fica armazenado em Qm e quando o clock muda de 0 para 1 é armazenado no Escravo







Note:
Hundreds
of different
flip-flop
designs
exist

Flip-Flop D

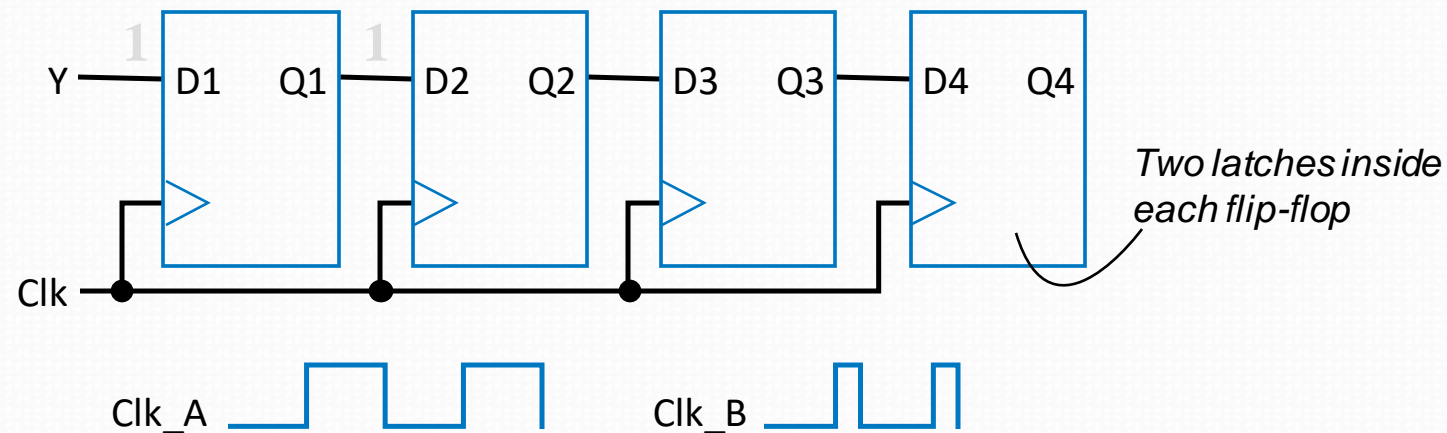- Soluciona o problema de não saber por quantos latches um sinal viaja quando $C=1$
 - Na figura abaixo, o sinal viaja por exatamente 1 flip-flop para Clk_A ou Clk_B
 - Porque? Porque na borda de subida (rising_edge) de Clk, todos os 4 flip-flops são carregados simultaneamente em seguida todos deixam de prestar atenção até a próxima borda de subida não importando por quanto tempo Clk fique em 1.




D Flip-Flop

   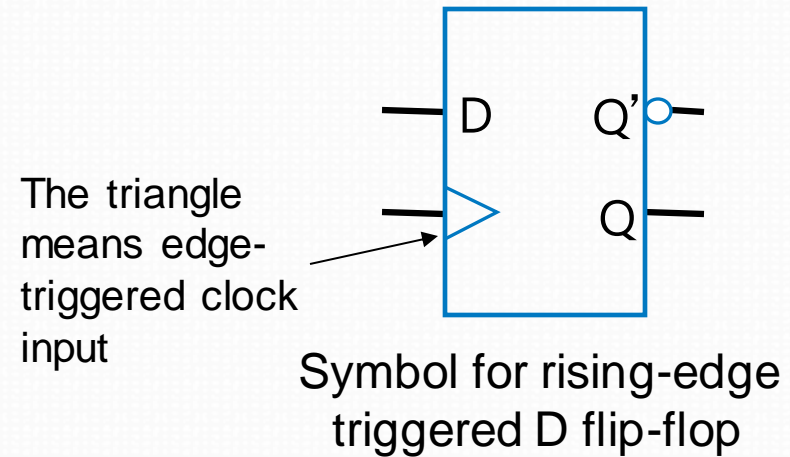

Latch D x Flip-Flop D

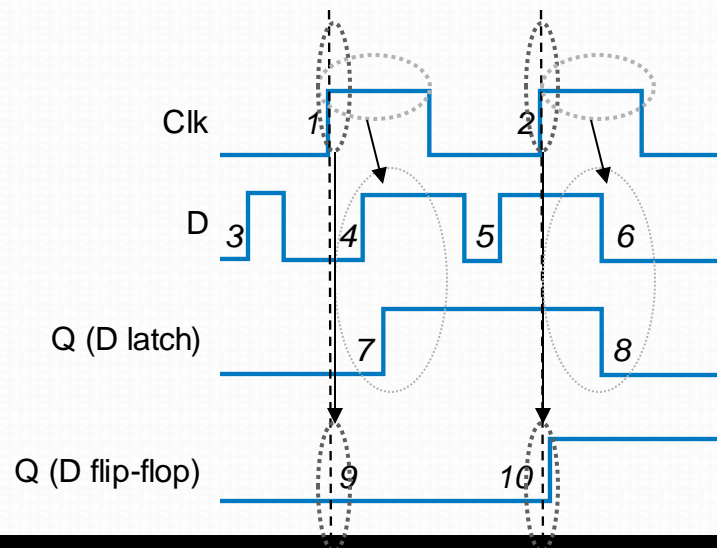- O latch é sensível ao nível
 - Armazena D quando C=1
- O Flip-flop sensível a borda
 - Armazena D quando C muda de 0 para 1
- OBS: Dizer que um latch é sensível ao nível ou que um flip-flop é sensível a borda é redundante
- Comparando os comportamentos de um latch e de um flip-flop:



*Latch follows D
while Clk is 1*

*Flip-flop only loads D
during Clk rising edge*

Atividade

- Descubra como um oscilador com cristal de quartzo pode ser usado para gerar um sinal de relógio.
- Descreva seu funcionamento e recomende um vídeo que fale sobre o assunto.

Botão de chamada para Comissária de Bordo com D Flip-Flop

- flip-flop D irá armazenar o bit
- As entradas são Call, Cancel, Q (valor atual do flip-flop)
- Tabela verdade, a seguir



Call	Cancel	Q	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Preserve value: if
Q=0, make D=0; if
Q=1, make D=1

Cancel -- make
D=0

Call -- make D=1


Let's give priority
to Call -- make
D=1

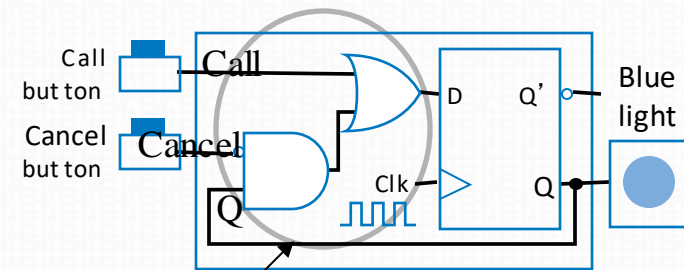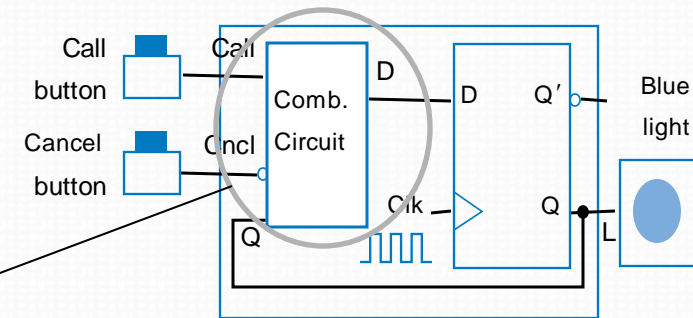

Circuito derivado da tabela
verdade, usando o processo de
projeto combinacional


Registrador Básico

 - Tipicamente armazenamos valores de múltiplos bits
 - ex., armazenando um número de 4-bits
- *Registrador*: múltiplos flip-flops armazenando sinal de clock




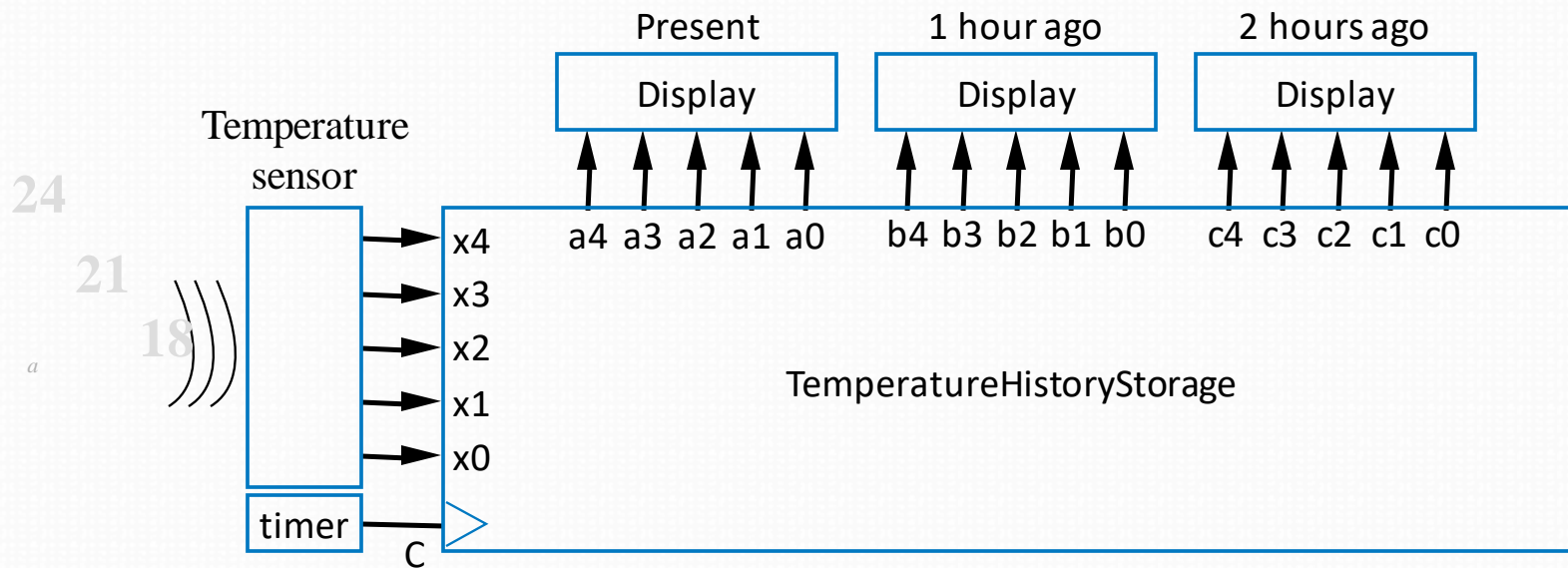
Exemplo: Display de Temperatura

- Mostrador de histórico de temperatura
 - Saídas de temperatura número binário de 5-bits
 - O temporizador pulsa a cada hora
 - Registra a temperatura a cada pulso, mostra os últimos 3 valores registrados



Exemplo: Display de Temperatura


- Use three 5-bit registers

 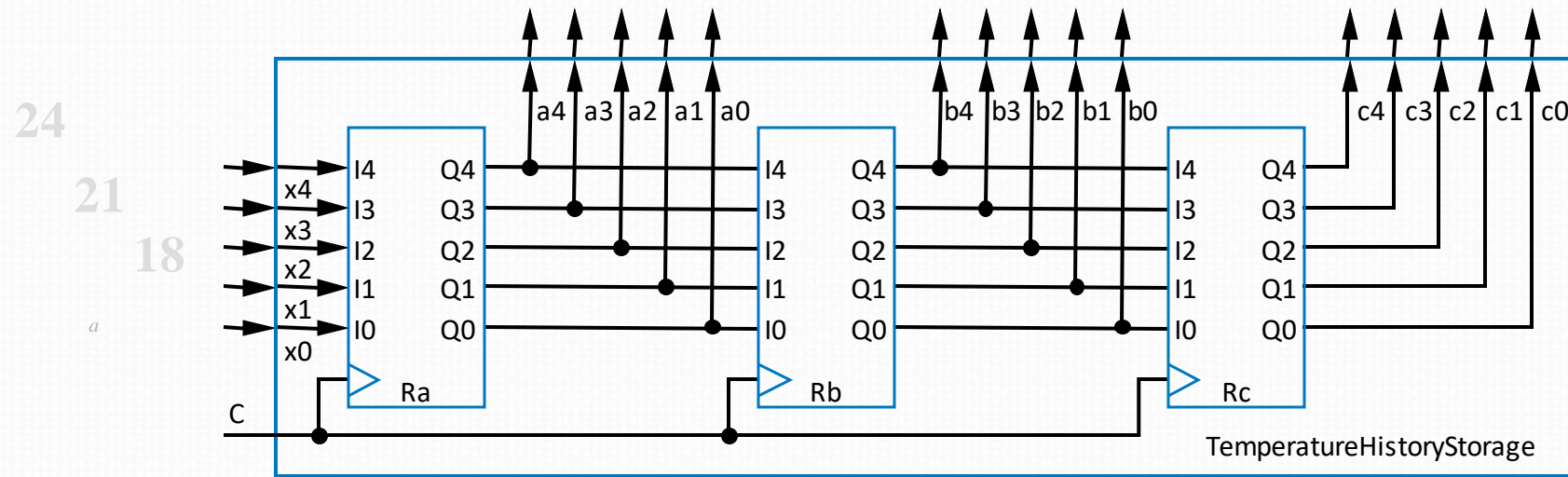

Note that registers only loaded on rising clock edges

Latch RS controlado


 
- Surgiu da necessidade de criar uma entrada que controlasse a habilitação do latch
 - Evitando a necessidade de escrita constante



C	R	S	Q_{t+1}
0	x	x	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	Estado set
1	1	0	Estado reset
1	1	-	proibido


Atividade

  - Desenhar as formas de onda para as saídas do latch RS abaixo, a partir das formas de onda fornecidas para as entradas C, R e S



Latch D

 
- Surgiu da necessidade de evitar a ocorrência do estado proibido



- Porque esse *Latch* evita a ocorrência de um estado proibido?

Latch D


 
- O inversor entre as entradas S e R assegura que nunca ocorrerá o estado $S=1$ e $R=1$
 - Responsáveis pelo estado proibido



C	D	Q_{t+1}
0	x	Q_t
1	0	0
1	1	1


Atividade

  - Desenhar as formas de onda para as saídas do latch D abaixo, a partir das formas de onda fornecidas para as entradas




Flip-Flop D mestre-escravo

 - Composto de 2 latches D conectados em cascata
 - Funcionam de forma complementar:
 - Se *Controle* = 1 então o mestre é ativado e o escravo mantém o estado anterior
 - Se *Controle* = 0 então o mestre mantém o estado anterior e o escravo é ativado




Flip-Flop D mestre-escravo

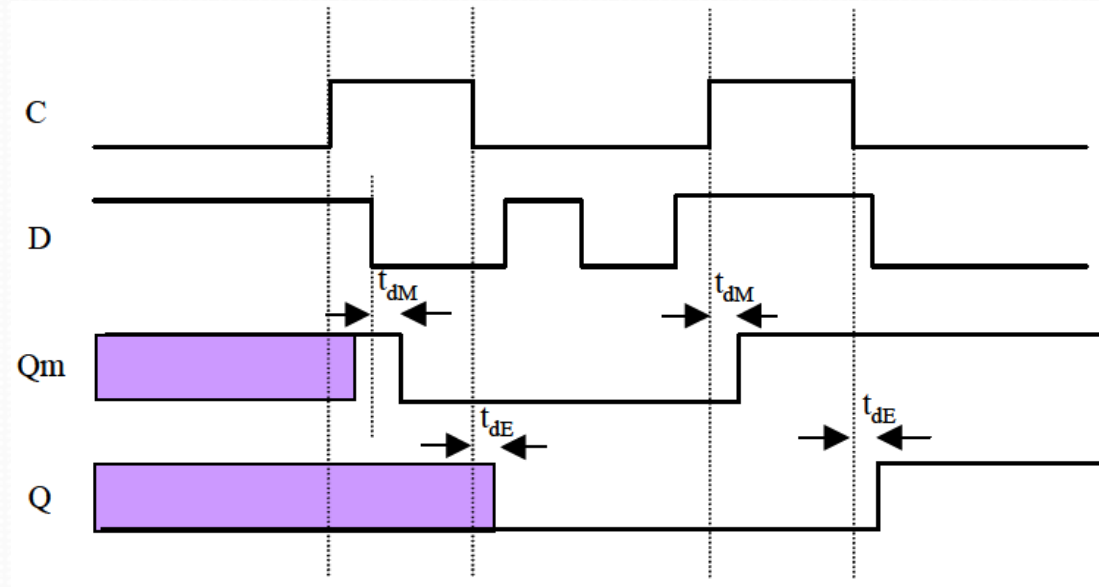


- t_{dM} = Atraso do latch mestre
- t_{dE} = Atraso do latch escravo
- O último valor de D amostrado pelo *latch* mestre antes da *borda descendente* fica armazenado
 - Aparecendo na saída Q do *latch* escravo após a *borda descendente*

Atividade 1


- Traçar as formas de onda para as saídas de cada um dos *latches* do circuito que segue, a partir das formas de onda fornecidas

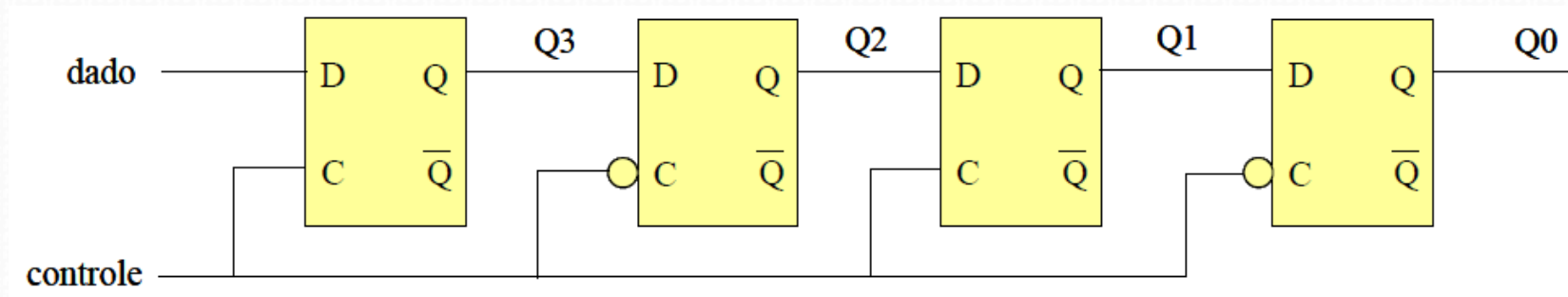


Atividade 1

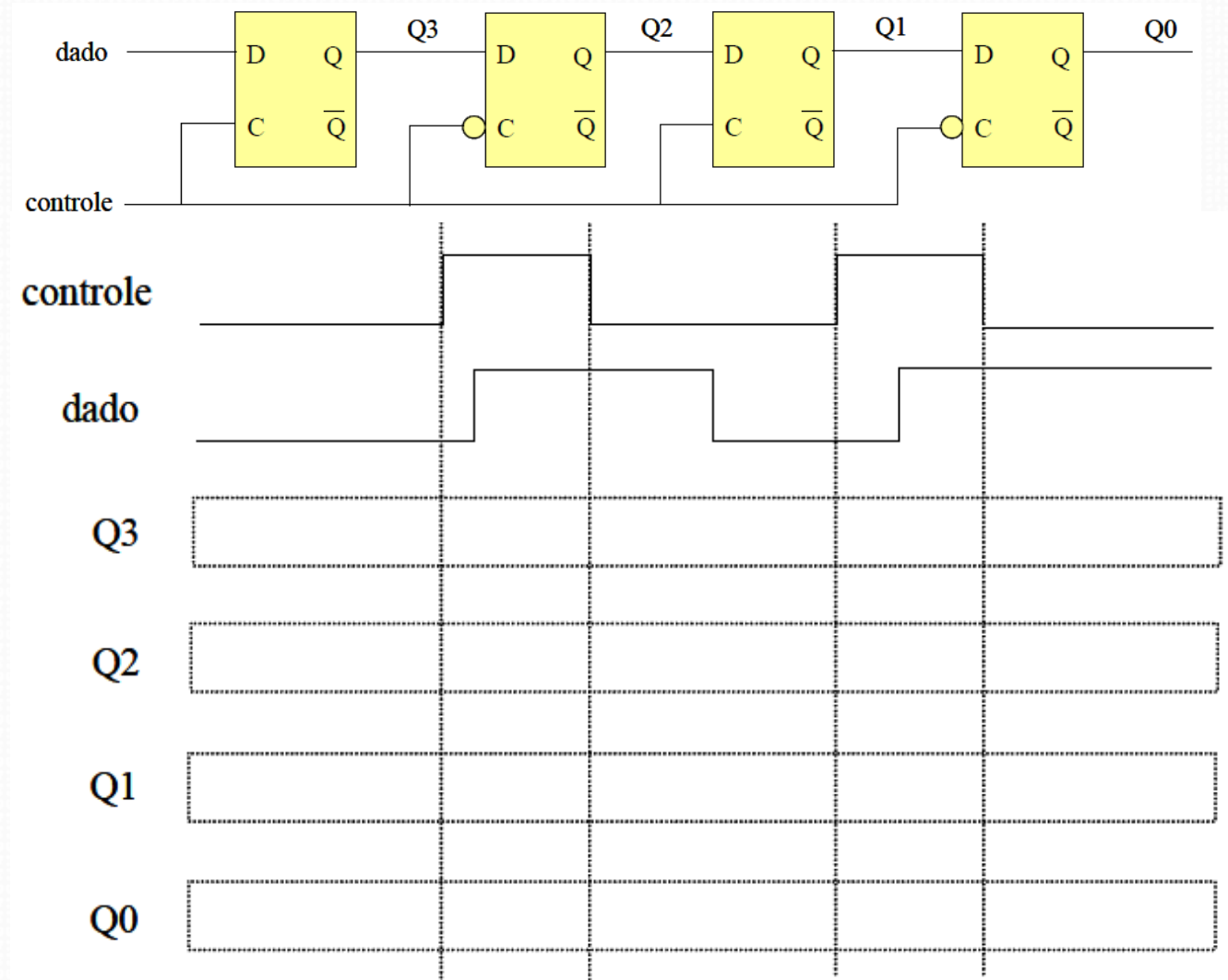

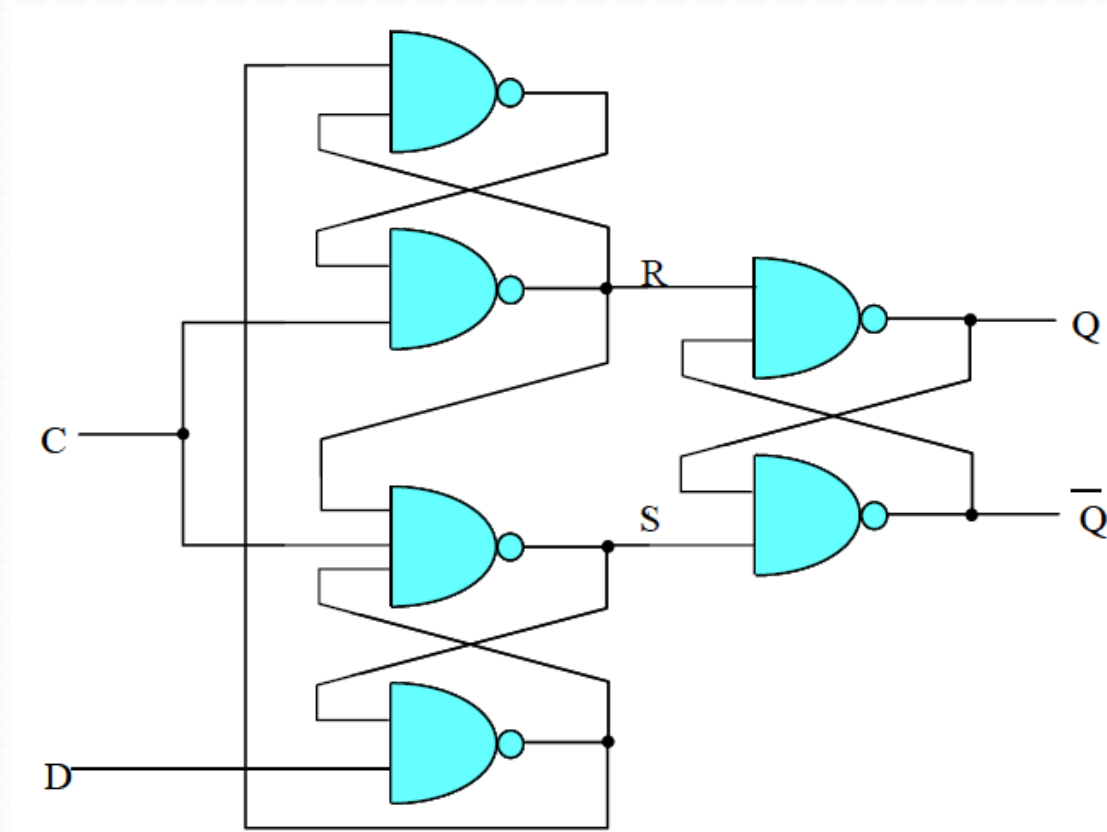Flip-flop D sensível a borda *ascendente*




C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	x	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

 


Atividade 2

 - traçar as formas de onda para as saídas do flip-flop D, a partir das formas de onda fornecidas



Flip-Flop JK

 
- Construído a partir de *latches RS controlados*
 - Exceto que a combinação $J = K = 1$ não leva a um estado proibido
 - $J = K = 1$ resulta em \overline{Q}_t



C	J	K	Q_{t+1}	
$\neq \uparrow$	x	x	Q_t	Mantém estado anterior
\uparrow	0	0	Q_t	Mantém estado anterior
\uparrow	0	1	0	Estado reset
\uparrow	1	0	1	Estado set
\uparrow	1	1	\overline{Q}_t	Complementa estado anterior


Construção do flip-flop JK

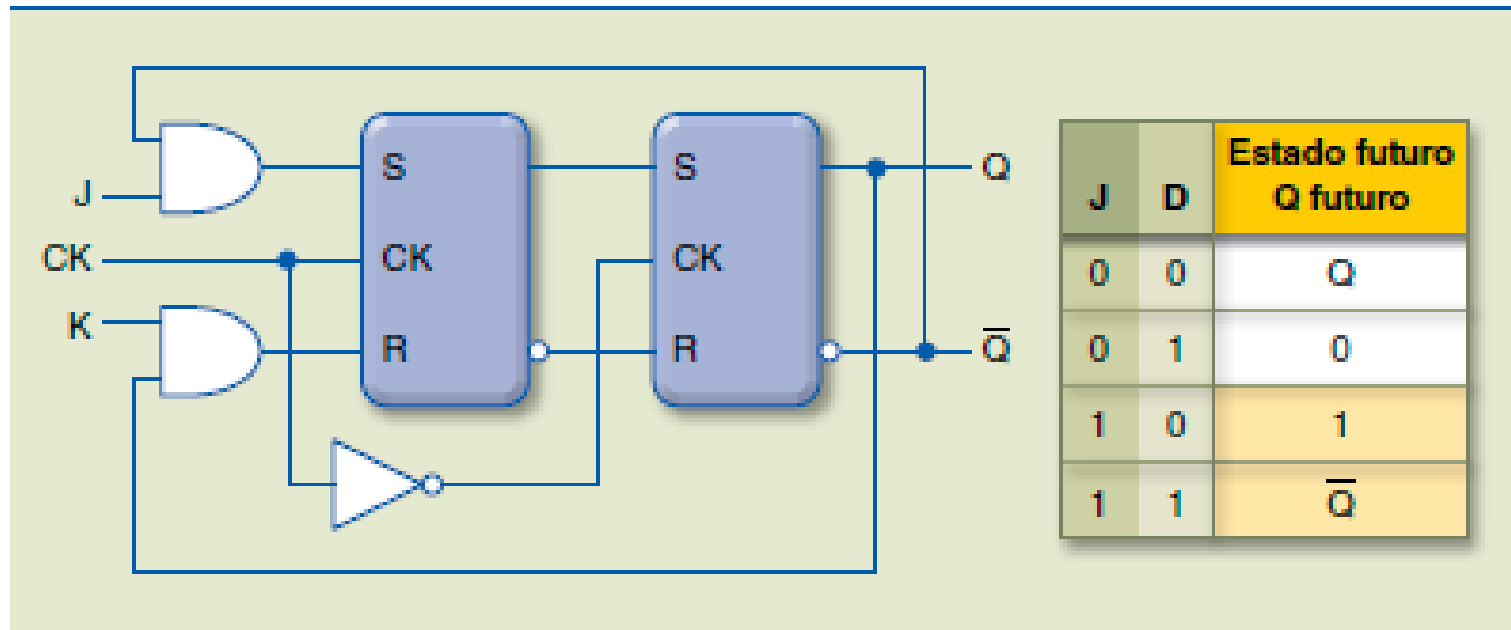- Visão simplificada do *flip-flop JK* a partir de latches RS controlados
 - Eletrônica: eletrônica digital. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. (Coleção Técnica Interativa. Série Eletrônica, v. 4)
 - Fornecida pelo acadêmico Leandro



Flip-flop D a partir do JK

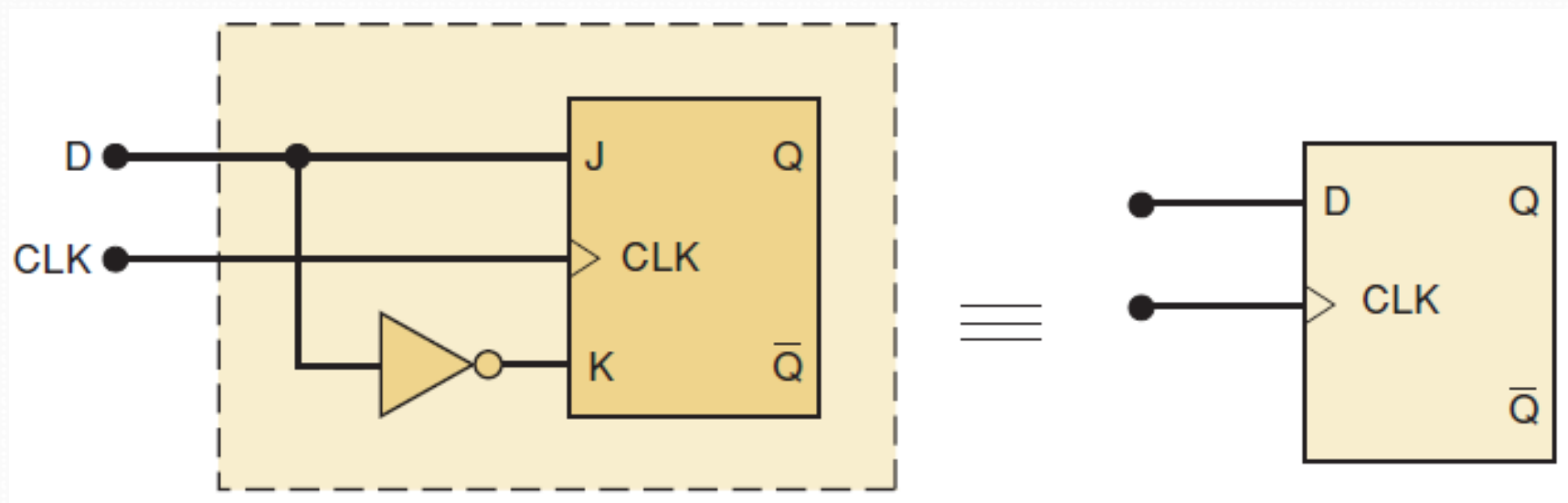- Conforme mostra a figura da literatura da disciplina, o flip-flop D pode ser construído a partir de um flip-flop JK



Obrigado pela atenção

contato: felski@univali.br

